


Relè Luce scale 220v comandato in SELV

Nome _____ Cognome _____ Cl. _____


N.B.
I morsetti evidenziati sono quelli usati nello zoccolo.

Montare gli zoccoli sulla guida DIN sul pannello.


ATTENZIONE!
5 Fili:
F, N, T, 24V, 0V

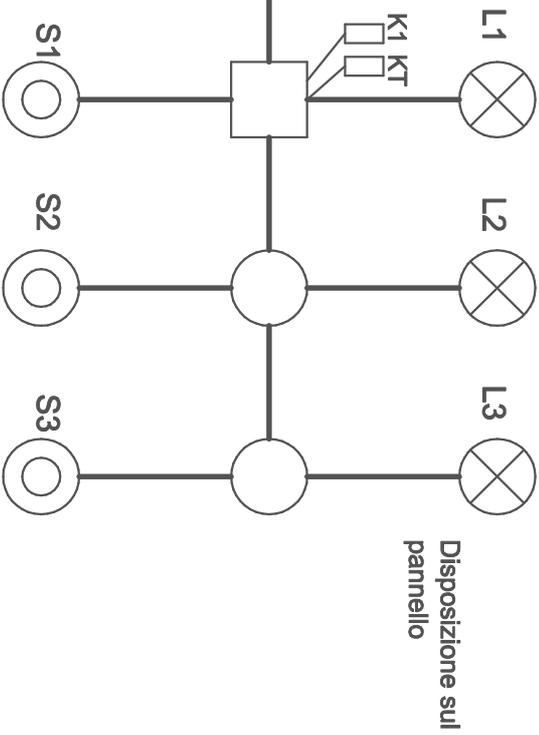

Circuito di comando

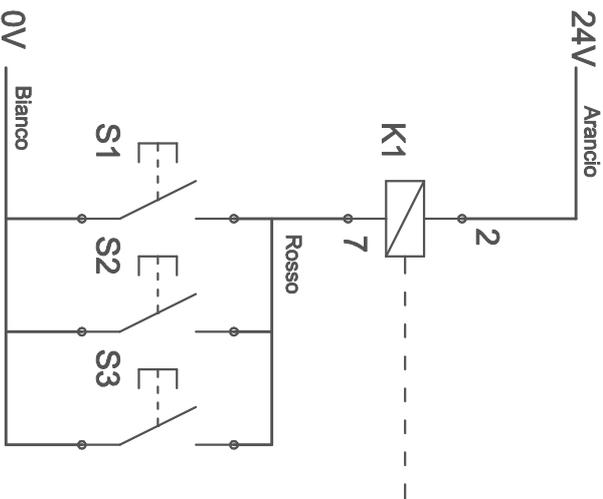

Circuito di potenza

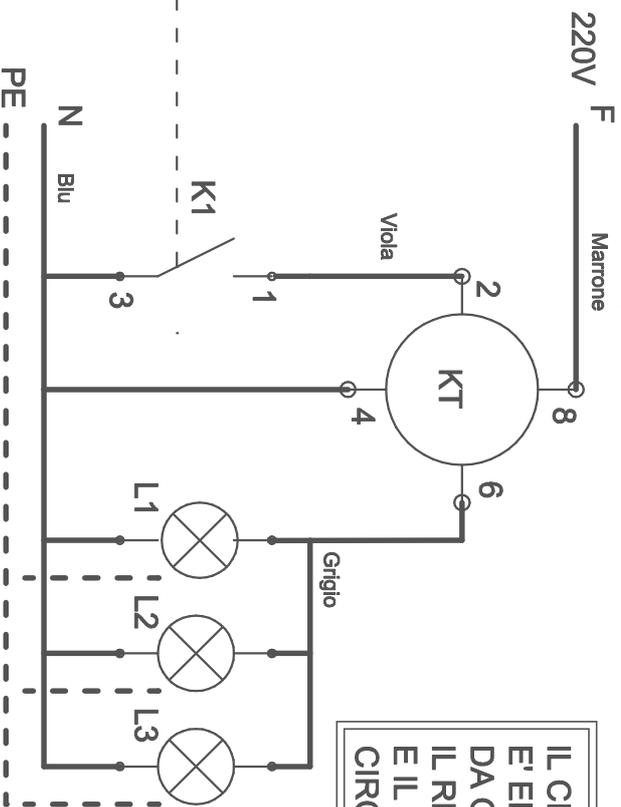

IL CIRCUITO DI COMANDO A 24V E' ELETTRICAMENTE SEPARATO DA QUELLO DI POTENZA A 220V. IL RELE' K1 HA LA BOBINA A 24V E IL SUO CONTATTO N.A. SUL CIRCUITO 220V.

Data: 01/10/2008

Autore:
Prof. Sanguedolce