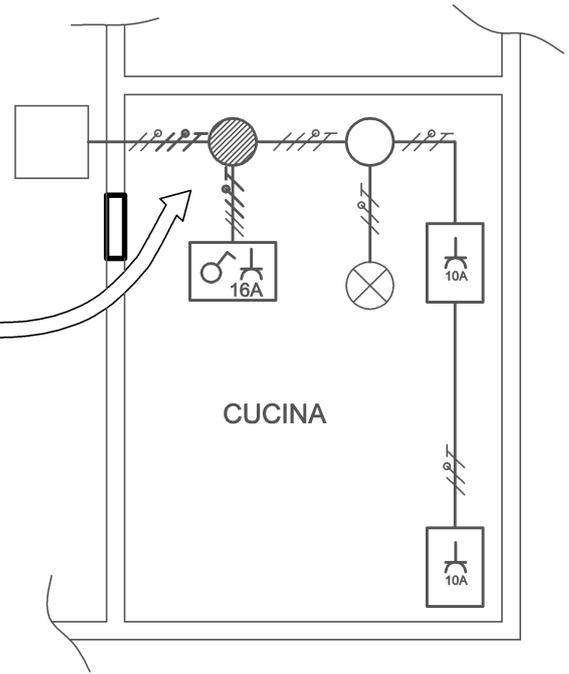


PIANTA DELLA CUCINA (Sulla tavola in basso a destra)


Iniziare la realizzazione dell' impianto della stanza da questa scatola .

ATTENZIONE!

C'è una doppia alimentazione. Fase, neutro da 10A (filo di sez. minore) e fase, neutro e terra comune da 16A (sez. maggiore).



SCHEMA FUNZIONALE

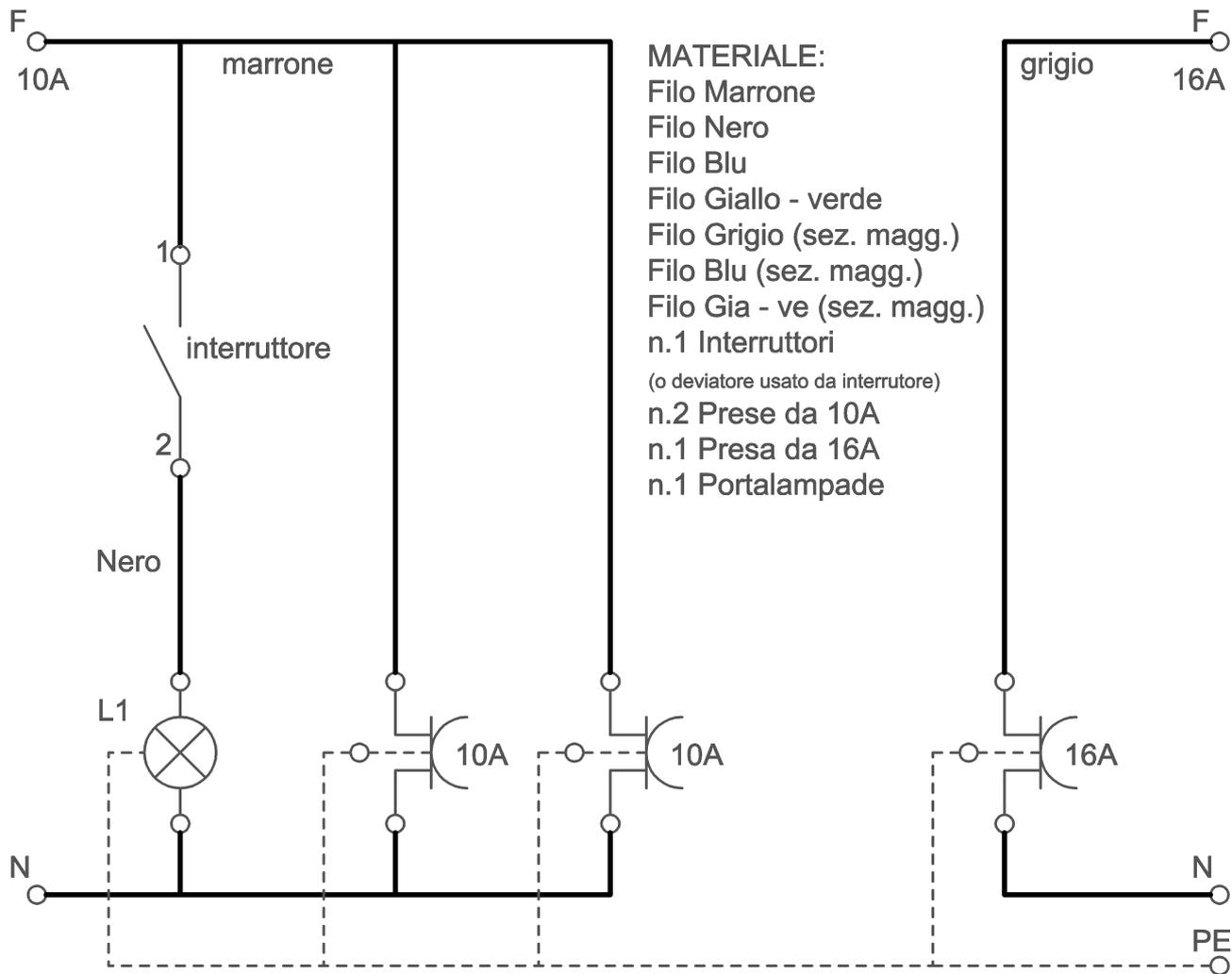

MATERIALE:

- Filo Marrone
- Filo Nero
- Filo Blu
- Filo Giallo - verde
- Filo Grigio (sez. magg.)
- Filo Blu (sez. magg.)
- Filo Gia - ve (sez. magg.)
- n.1 Interruttori
- (o deviatore usato da interruttore)
- n.2 Prese da 10A
- n.1 Presa da 16A
- n.1 Portalampade

LAVORAZIONE APPARTAMENTO

Data: 19/09/08

DESCRIZIONE: SCHEMA CUCINA

Autore:
Prof. Sanguedolce