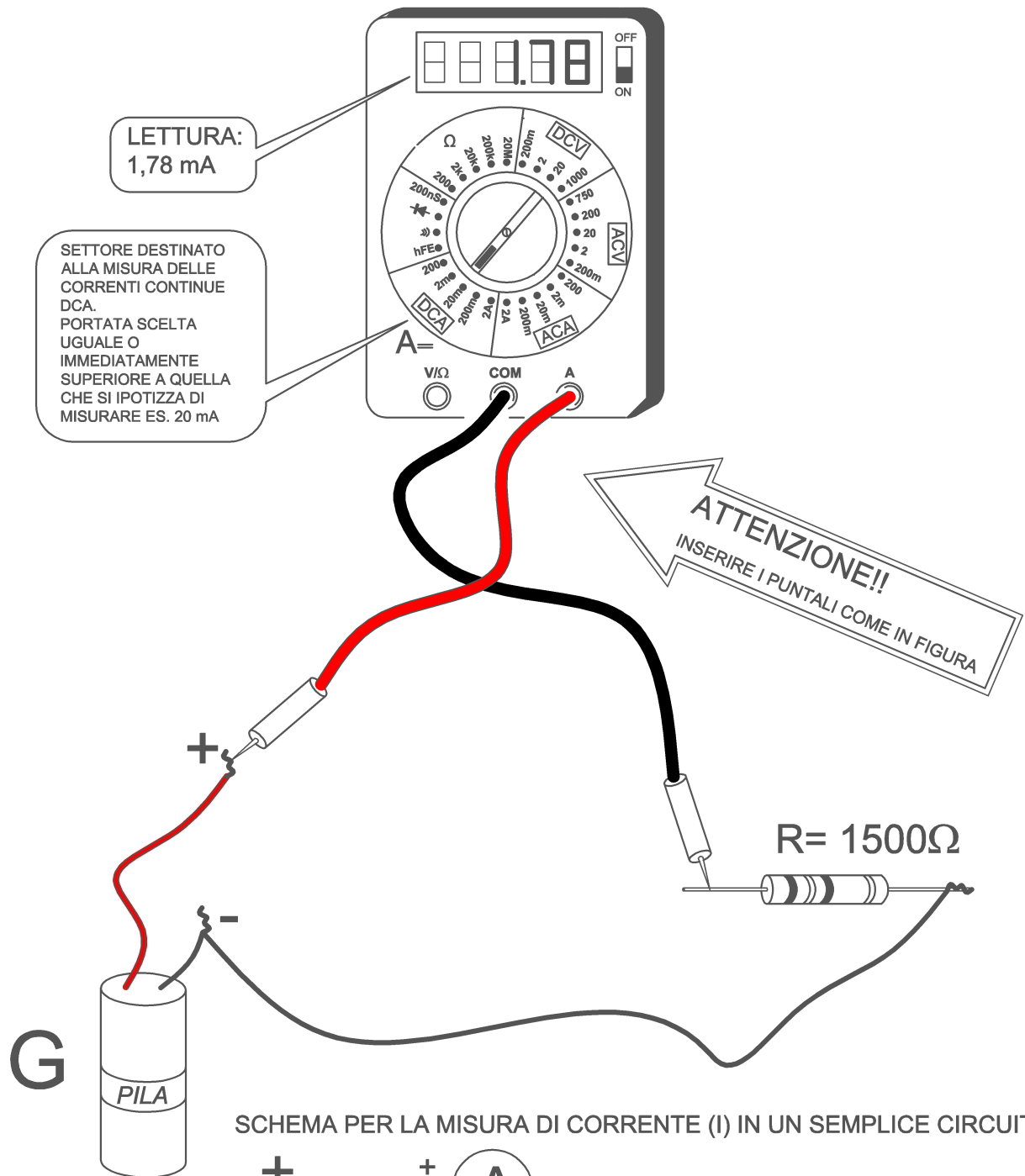


Misura di Corrente



SCHEMA PER LA MISURA DI CORRENTE (I) IN UN SEMPLICE CIRCUITO

