


PORTIERE ELETTRICO

Osserva i due circuiti qui sotto e prova a comprendere il funzionamento del sistema. Assegna ad ogni conduttore un colore, scrivendo negli appositi spazi.

SCHEMA FUNZIONALE CIRCUITO IN ALTERNATA: CHIAMATA E APRIPORTA

LEGENDA

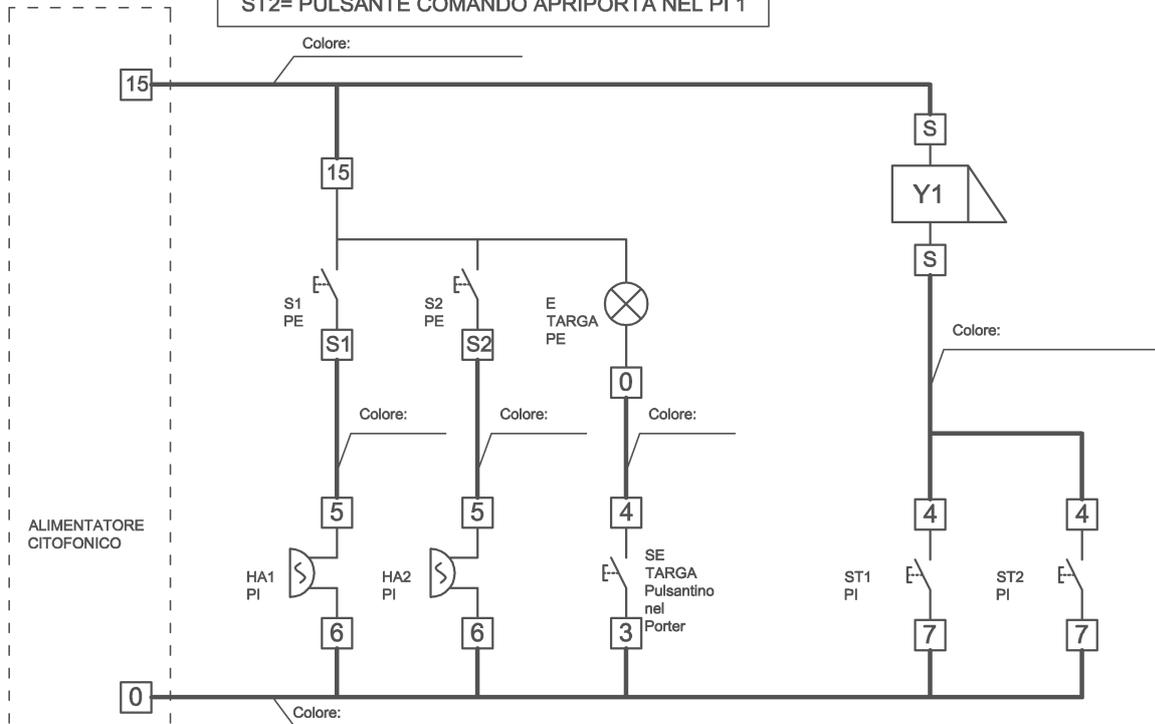PE= POSTO ESTERNO
 PI= POSTO INTERNO
 S1= PULSANTE CHIAMATA DAL PE
 S2= PULSANTE CHIAMATA DAL PE
 E TARGA= LUCE TARGHETTA CAMPANELLI
 SE= PICCOLO PULSANTE SUL PE
 HA1= RONZATORE POSTO INTERNO 1
 HA2= RONZATORE POSTO INTERNO 2
 Y1= APRIPORTA ELETTRICO
 ST1= PULSANTE COMANDO APRIPORTA NEL PI 1
 ST2= PULSANTE COMANDO APRIPORTA NEL PI 1



SCHEMA FUNZIONALE CIRCUITO FONICO

