

# PORTIERE ELETTRICO N.2

Osserva i due circuiti qui sotto e prova a comprendere il funzionamento del sistema. Assegna ad ogni conduttore un colore, scrivendo negli appositi spazi.

## SCHEMA FUNZIONALE CIRCUITO IN ALTERNATA: CHIAMATA E APRIPORTA

**LEGENDA**

PE= POSTO ESTERNO	S1a= PULSANTE CHIAMATA FUORI PORTA
PI= POSTO INTERNO	S2a= PULSANTE CHIAMATA FUORI PORTA
S1= PULSANTE CHIAMATA DAL PE	HA1a= RONZATORE ESTERNO AL CITOFONO
S2= PULSANTE CHIAMATA DAL PE	HA2a= RONZATORE ESTERNO AL CITOFONO
E TARGA= LUCE TARGHETTA CAMPANELLI	
HA1= RONZATORE POSTO INTERNO 1	
HA2= RONZATORE POSTO INTERNO 2	
Y1= APRIPORTA ELETTRICO	
ST1= PULSANTE COMANDO APRIPORTA NEL PI 1	
ST2= PULSANTE COMANDO APRIPORTA NEL PI 2	
ST3= PULSANTE COMANDO APRIPORTA NELLE SCALE	

