

ESERCIZIO

ES. 1
DISEGNA CON I PENNARELLI COLORATI LO SCHEMA DI MONTAGGIO DELL'IMPIANTO DI PORTIERE ELETTRICO.

