PORTIERE ELETTRICO E LUCE SCALE

Osserva i due circuiti qui sotto e prova a comprendere il funzionamento del sistema.
Assegna ad ogni conduttore un colore, scrivendo negli appositi spazi.

LEGENDA

PE= POSTO ESTERNO
PI= POSTO INTERNO
S1= PULSANTE CHIAMATA DAL PE
S2= PULSANTE CHIAMATA DAL PE
E TARGA= LUCE TARGHETTA CAMPANELLI
HA1= RONZATORE POSTO INTERNO 1
HA2= RONZATORE POSTO INTERNO 2
Y1= APRIPORTA ELETTRICO
ST1= PULS. COMANDO APRIPORTA NEL PI 1
ST2= PULS. COMANDO APRIPORTA NEL PI 2
ST3= PULS. COMANDO APRIPORTA NELLE SCALE
SL1= PULS. COMANDO LUCE SCALE NEL PI 1
SL2= PULS. COMANDO LUCE SCALE NEL PI 2
SL3= PULS. COMANDO LUCE SCALE NEL PE
KA1= RELE AUX PER LUCE SCALE 12V
KT= RELE' OCTAL LUCE SCALE 220V
E1= LAMPADA LUCE SCALE 220V

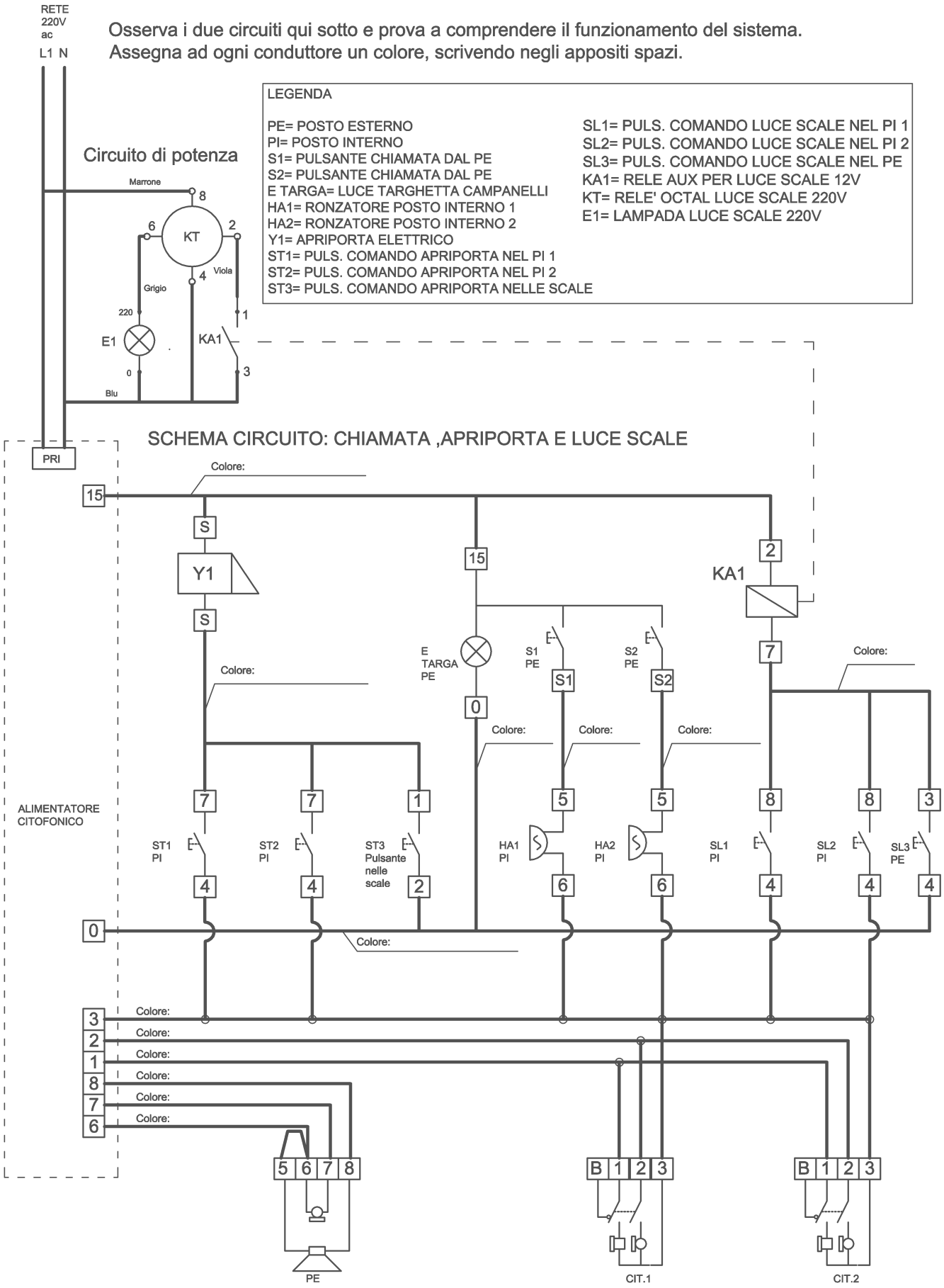

SCHEMA FUNZIONALE CIRCUITO FONICO